

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS  
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E COMPUTAÇÃO  
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

# PRIMEIRO TRABALHO DE SISTEMAS RECONFIGURÁVEIS

**Alunos:**

Alberto Magno Machado

Ana Diniz

Pablo Las Cazes

**Professor:**

Francisco Garcia

## Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Requisitos do Projeto</b>	<b>5</b>
2.1	Requisitos Funcionais . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Desenvolvimento</b>	<b>7</b>
3.1	Implementação VHDL . . . . .	7
3.2	Organização dos Arquivos do Projeto . . . . .	9
<b>4</b>	<b>Testes e Resultados</b>	<b>11</b>
4.1	Operações Aritméticas . . . . .	11
4.2	Operações Lógicas . . . . .	12
4.3	Rotações e Deslocamentos . . . . .	13
4.4	Bypass . . . . .	14
<b>5</b>	<b>Conclusão</b>	<b>15</b>

## Lista de Figuras

1	Operação ADD ( <code>op_sel</code> = 0000): Soma sem carry-in . . . . .	11
2	Operação ADDC ( <code>op_sel</code> = 0001): Soma com carry-in . . . . .	11
3	Operação SUB ( <code>op_sel</code> = 0010): Subtração sem carry-in . . . . .	11
4	Operação SUBC ( <code>op_sel</code> = 0011): Subtração com carry-in . . . . .	11
5	Operação AND ( <code>op_sel</code> = 0100) . . . . .	12
6	Operação OR ( <code>op_sel</code> = 0101) . . . . .	12
7	Operação XOR ( <code>op_sel</code> = 0110) . . . . .	12
8	Operação NOT ( <code>op_sel</code> = 0111) . . . . .	12
9	Operação RL ( <code>op_sel</code> = 1000): Rotação para a esquerda . . . . .	13
10	Operação RR ( <code>op_sel</code> = 1001): Rotação para a direita . . . . .	13
11	Operação RLC ( <code>op_sel</code> = 1010): Rotação à esquerda via carry . . . . .	13
12	Operação RRC ( <code>op_sel</code> = 1011): Rotação à direita via carry . . . . .	13
13	Operação SLL ( <code>op_sel</code> = 1100): Deslocamento lógico à esquerda . . . . .	13
14	Operação SRL ( <code>op_sel</code> = 1101): Deslocamento lógico à direita . . . . .	14
15	Operação SRA ( <code>op_sel</code> = 1110): Deslocamento aritmético à direita . . . . .	14
16	Operação PASS_B ( <code>op_sel</code> = 1111): Passagem direta de <code>b_in</code> . . . . .	14

## Lista de Tabelas

1	Operações aritméticas . . . . .	5
2	Operações lógicas . . . . .	5
3	rotações e deslocamentos . . . . .	6
4	Operação de bypass . . . . .	6

# 1 Introdução

A arquitetura de sistemas digitais modernos exige componentes versáteis e eficientes para o processamento de dados. Dentre esses componentes, a Unidade Lógica e Aritmética (ALU – Arithmetic and Logic Unit) desempenha um papel central na execução de operações fundamentais como somas, subtrações, operações lógicas e manipulações de bits.

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma ALU de 8 bits utilizando a linguagem de descrição de hardware VHDL, respeitando os princípios de design digital combinacional. O projeto foi implementado no ambiente Quartus II 9.1sp2, sendo exclusivamente composto por código concorrente, sem a utilização de elementos sequenciais como flip-flops ou latches. A ALU implementada é capaz de realizar 16 operações distintas, incluindo operações aritméticas com e sem carry, operações lógicas bit a bit, rotações e deslocamentos.

O relatório está organizado da seguinte forma: na seção 2 são apresentados os requisitos do projeto; a seção 3 descreve o desenvolvimento da ALU, incluindo decisões de projeto e trechos de código relevantes; a seção 4 detalha os testes realizados e os resultados obtidos; por fim, a seção 5 apresenta as considerações finais.

## 2 Requisitos do Projeto

O presente trabalho tem como finalidade o desenvolvimento de uma Unidade Lógica e Aritmética (ALU) descrita em VHDL, operando com palavras de 8 bits e implementada de forma totalmente combinacional. O projeto deve ser implementado e simulado utilizando exclusivamente a versão 9.1sp2 do software Quartus II.

A seguir, são apresentados os requisitos funcionais e técnicos que a ALU deve atender.

### 2.1 Requisitos Funcionais

A ALU deve ser capaz de realizar 16 operações distintas, conforme o valor de entrada de seleção de operação (`op_sel[3..0]`), agrupadas em:

#### Operações Aritméticas

op_sel	Mnemônico	Descrição
0000	ADD	Soma sem carry-in: $r\_out = a + b$
0001	ADDC	Soma com carry-in: $r\_out = a + b + c\_in$
0010	SUB	Subtração sem carry-in: $r\_out = a - b$
0011	SUBC	Subtração com carry-in: $r\_out = a - b - c\_in$

**Tabela 1:** Operações aritméticas

#### Operações Lógicas

op_sel	Mnemônico	Descrição
0100	AND	AND lógico bit a bit: $r\_out = a \wedge b$
0101	OR	OR lógico bit a bit: $r\_out = a \vee b$
0110	XOR	XOR lógico bit a bit: $r\_out = a \oplus b$
0111	NOT	Complemento bit a bit: $r\_out = \sim a$

**Tabela 2:** Operações lógicas

### Rotações e Deslocamentos

op_sel	Mnemônico	Descrição
1000	RL	Rotação à esquerda: $r\_out = a[6..0], a[7]$
1001	RR	Rotação à direita: $r\_out = a[0], a[7..1]$
1010	RLC	Rotação à esquerda via carry: $r\_out = a[6..0], c\_in$
1011	RRC	Rotação à direita via carry: $r\_out = c\_in, a[7..1]$
1100	SLL	Deslocamento lógico à esquerda: $r\_out = a[6..0], 0$
1101	SRL	Deslocamento lógico à direita: $r\_out = 0, a[7..1]$
1110	SRA	Deslocamento aritmético à direita: $r\_out = a[7], a[7..1]$

**Tabela 3:** Rotações e deslocamentos

### Bypass

op_sel	Mnemônico	Descrição
1111	PASS_B	Passa o valor de <b>b_in</b> diretamente: $r\_out = b$

**Tabela 4:** Operação de bypass

## 3 Desenvolvimento

A ALU foi implementada utilizando a linguagem VHDL, respeitando a estrutura combinacional exigida no projeto, sem o uso de elementos sequenciais como *flip-flops* ou *latches*.

### 3.1 Implementação VHDL

A seguir, apresenta-se a declaração da entidade `alu`, incluindo as portas de entrada e saída:

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  USE ieee.numeric_std.all;
4
5  ENTITY alu IS
6      PORT (
7          -- Entradas
8          a_in : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);    -- Operando A
9          b_in : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);    -- Operando B
10         c_in : IN STD_LOGIC;                        -- Carry-in
11         op_sel : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);  -- Operacao Selecionada
12
13         -- Saidas
14         r_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);  -- Resultado
15         c_out : OUT STD_LOGIC;                     -- Carry/Borrow
16         z_out : OUT STD_LOGIC;                     -- Indicador de Zero
17         v_out : OUT STD_LOGIC;                     -- Indicador de Overflow
18     );
19 END ENTITY;
```

**Listing 1:** Declaração da entidade `alu`

A seguir, são apresentados os sinais internos utilizados na arquitetura:

```

1  ARCHITECTURE arch OF alu IS
2      SIGNAL temp_soma : STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0); -- Resultado da soma
3      SIGNAL temp_sub  : STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0); -- Resultado da subtracao
4      SIGNAL temp_r     : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Resultado final
```

**Listing 2:** Declaração dos sinais internos

A implementação das operações de soma e subtração com e sem carry pode ser vista abaixo:



```

1  -- Calculo da Soma (ADD e ADDC)
2  temp_soma <=
3  STD_LOGIC_VECTOR(unsigned('0' & a_in) + unsigned('0' & b_in)) WHEN op_sel = "0000" ELSE
4  STD_LOGIC_VECTOR(unsigned('0' & a_in) + unsigned('0' & b_in) + 1) WHEN op_sel = "0001"
5  ELSE
6  (others => '0');
7
8  -- Calculo da Subtracao (SUB e SUBC)
9  temp_sub <=
10 STD_LOGIC_VECTOR(unsigned('0' & a_in) - unsigned('0' & b_in)) WHEN op_sel = "0010" ELSE
11 STD_LOGIC_VECTOR(unsigned('0' & a_in) - unsigned('0' & b_in) - 1) WHEN op_sel = "0011"
    ELSE
    (others => '0');

```

Listing 3: Cálculo de soma e subtração

As 16 operações são selecionadas por meio da diretiva `with...select`, conforme segue:

```

1  WITH op_sel SELECT
2  temp_r <=
3      temp_soma(7 DOWNT0 0) WHEN "0000", -- ADD
4      temp_soma(7 DOWNT0 0) WHEN "0001", -- ADDC
5      temp_sub(7 DOWNT0 0) WHEN "0010", -- SUB
6      temp_sub(7 DOWNT0 0) WHEN "0011", -- SUBC
7
8      a_in AND b_in WHEN "0100", -- AND
9      a_in OR b_in WHEN "0101", -- OR
10     a_in XOR b_in WHEN "0110", -- XOR
11     NOT a_in WHEN "0111", -- NOT
12
13     a_in(6 DOWNT0 0) & a_in(7) WHEN "1000", -- RL
14     a_in(0) & a_in(7 DOWNT0 1) WHEN "1001", -- RR
15     a_in(6 DOWNT0 0) & c_in WHEN "1010", -- RLC
16     c_in & a_in(7 DOWNT0 1) WHEN "1011", -- RRC
17     a_in(6 DOWNT0 0) & '0' WHEN "1100", -- SLL
18     '0' & a_in(7 DOWNT0 1) WHEN "1101", -- SRL
19     a_in(7) & a_in(7 DOWNT0 1) WHEN "1110", -- SRA
20     b_in WHEN "1111"; -- PASS_B

```

Listing 4: Bloco de seleção de operações da ALU

A lógica de atribuição do sinal `c_out` considera o tipo de operação realizada:

```

1  -- Saida de Carry/Borrow
2  c_out <=
3      temp_soma(8) WHEN (op_sel = "0000" OR op_sel = "0001") ELSE -- Carry da ADD/ADDC
4      NOT temp_sub(8) WHEN (op_sel = "0010" OR op_sel = "0011") ELSE -- Borrow da SUB/SUBC
5      a_in(7) WHEN (op_sel = "1000" OR op_sel = "1010" OR op_sel = "1100") ELSE -- Rotacao/
        Deslocamento a esquerda
6      a_in(0) WHEN (op_sel = "1001" OR op_sel = "1011" OR op_sel = "1101" OR op_sel = "1110")
        ELSE -- Rotacao/Deslocamento a direita
7      '0';

```

Listing 5: Atribuição de c\_out

O sinal z\_out é ativado quando o resultado da operação é igual a zero:

```

1  -- Saida de Zero
2  z_out <= '1' WHEN temp_r = "00000000" ELSE '0'; -- Recebe 1 quando o resultado final e
        zero, caso contrario, recebe 0

```

Listing 6: Atribuição de z\_out

A lógica de v\_out detecta overflow nas operações aritméticas:

```

1  -- Saida de Overflow
2  v_out <=
3      -- Overflow na Soma
4      ((NOT a_in(7) AND NOT b_in(7) AND temp_r(7)) OR (a_in(7) AND b_in(7) AND NOT temp_r(7)))
5      WHEN (op_sel = "0000" OR op_sel = "0001") ELSE
6      -- Overflow na Subtracao
7      ((a_in(7) AND NOT b_in(7) AND NOT temp_r(7)) OR (NOT a_in(7) AND b_in(7) AND temp_r(7)))
8      WHEN (op_sel = "0010" OR op_sel = "0011") ELSE
9      '0';

```

Listing 7: Atribuição de v\_out

A saída principal da ALU é atribuída com o valor de temp\_r:

```

1  -- Atribuicao final da saida
2  r_out <= temp_r;
3  END arch;

```

Listing 8: Atribuição final da saída r\_out

## 3.2 Organização dos Arquivos do Projeto

O projeto foi salvo no diretório E1\_ALU/ALU, contendo os seguintes arquivos principais:


- **alu.vhd**: código-fonte VHDL da ALU, com estrutura combinacional.
- **alu.vwf**: arquivo de forma de onda (Waveform File), utilizado para simulação no Quartus II.
- **Relatórios de compilação**: arquivos com extensão **.rpt**, **.summary**, **.sof**, **.pof**, entre outros, gerados automaticamente pelo ambiente de desenvolvimento Quartus II durante a síntese e análise do projeto.
- **alu.sim.rpt**: relatório contendo os resultados das simulações funcionais realizadas sobre o circuito.
- **alu.done**: arquivo que indica a compilação bem-sucedida do projeto.

## 4 Testes e Resultados

Após a implementação da ALU, foram realizados testes para cada uma das 16 operações especificadas. As simulações foram feitas utilizando o editor de formas de onda (VWF) do Quartus II, com diferentes valores de entrada para os sinais **a\_in**, **b\_in**, **c\_in** e **op\_sel**. Cada teste resultou em uma imagem capturada da simulação, localizada na pasta **Testes/** do projeto.


A seguir, são apresentados os resultados obtidos em cada operação, com a respectiva análise.

### 4.1 Operações Aritméticas

 


**Figura 1:** Operação ADD (**op\_sel** = 0000): Soma sem carry-in

Nesta simulação, observa-se que o valor de **r\_out** corresponde corretamente à soma de **a\_in** e **b\_in**. O sinal **c\_out** indica a ocorrência (ou não) de carry, e **v\_out** sinaliza overflow quando aplicável.

 


**Figura 2:** Operação ADDC (**op\_sel** = 0001): Soma com carry-in

Neste caso, o bit de carry-in (**c\_in**) é adicionado ao resultado, afetando tanto o valor de saída quanto o **c\_out** final.

 

**Figura 3:** Operação SUB (**op\_sel** = 0010): Subtração sem carry-in


A subtração simples de **a\_in** menos **b\_in** é realizada, e o **c\_out** representa o borrow.

 

**Figura 4:** Operação SUBC (**op\_sel** = 0011): Subtração com carry-in


A subtração considera o carry-in como um decrementador adicional, afetando o resultado final e os sinais auxiliares.

## 4.2 Operações Lógicas

 


**Figura 5:** Operação AND (op\_sel = 0100)

A saída corresponde ao resultado do AND bit a bit entre os operandos a\_in e b\_in. O sinal z\_out indica se o resultado foi nulo.

 


**Figura 6:** Operação OR (op\_sel = 0101)

Operação OR bit a bit entre os dois operandos, útil para ativar bits em paralelo.

 

**Figura 7:** Operação XOR (op\_sel = 0110)


Realiza o XOR bit a bit, com o sinal de zero sendo ativado se todos os bits da saída forem '0'.

 

**Figura 8:** Operação NOT (op\_sel = 0111)


Complementa todos os bits de a\_in, ignorando b\_in e c\_in.

### 4.3 Rotações e Deslocamentos

 


**Figura 9:** Operação RL (op\_sel = 1000): Rotação para a esquerda

Rotaciona os bits de a\_in para a esquerda, com o bit mais significativo indo para a posição menos significativa.

 


**Figura 10:** Operação RR (op\_sel = 1001): Rotação para a direita

Rotação simples para a direita, levando o LSB para o MSB.

 


**Figura 11:** Operação RLC (op\_sel = 1010): Rotação à esquerda via carry

Aqui, o bit de carry-in é inserido como LSB, e o MSB de a\_in torna-se o c\_out.

 


**Figura 12:** Operação RRC (op\_sel = 1011): Rotação à direita via carry

Similar à RLC, mas rotacionando para a direita. O carry-in ocupa o MSB, e o LSB vira c\_out.

 


**Figura 13:** Operação SLL (op\_sel = 1100): Deslocamento lógico à esquerda

Desloca os bits à esquerda e insere zero no LSB.

 

**Figura 14:** Operação SRL (op\_sel = 1101): Deslocamento lógico à direita


Desloca os bits à direita, preenchendo o MSB com zero.

 

**Figura 15:** Operação SRA (op\_sel = 1110): Deslocamento aritmético à direita

Mantém o bit de sinal (MSB) ao deslocar bits à direita.

## 4.4 Bypass

 

**Figura 16:** Operação PASS\_B (op\_sel = 1111): Passagem direta de b\_in

Nesta operação, o valor de b\_in é passado diretamente para a saída r\_out, ignorando a\_in e c\_in.

## 5 Conclusão

O desenvolvimento de uma Unidade Lógica e Aritmética (ALU) de 8 bits utilizando a linguagem VHDL permitiu consolidar conhecimentos teóricos e práticos relacionados à lógica digital, à modelagem de hardware e ao uso do ambiente de desenvolvimento Quartus II.

A implementação foi conduzida de forma estruturada, respeitando os requisitos propostos, com a construção de um circuito totalmente combinacional e a aplicação de técnicas de codificação concorrente. A ALU resultante foi capaz de executar corretamente as 16 operações especificadas, incluindo funções aritméticas, lógicas, rotações e deslocamentos, além de sinalizar adequadamente os estados de carry, zero e overflow.

As simulações realizadas confirmaram a conformidade do comportamento funcional do projeto com as especificações fornecidas. O uso de arquivos de forma de onda (`.vwf`) e os relatórios de simulação evidenciaram que todas as operações foram validadas com sucesso.



## Referências

Payroll Schedule. *Payroll Calendar Blog*. Disponível em: [https://blog.payrollschedule.net/#google\\_vignette](https://blog.payrollschedule.net/#google_vignette).

Intel Corporation. *Quartus II Handbook, Version 9.1sp2*.

ASHENDEN, P. J. *The Designer's Guide to VHDL*. 3. ed. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2008.